

## 6. Ranschanalyse.

6.1. 由阻性噪声可由电势源或电势源外用电流源来等效代替. 对于一个线性系统来说

$$S_y = G S_x G^T$$

$$S_y(f) = S_x(f) |H(f)|^2$$

$S_x$  是输入阻性噪声电压谱

$G$  是传输矩阵

$G^T$  是传输矩阵的转置矩阵 (或共轭)  $SNR = \frac{P_s}{P_n} = \frac{U_s^2}{2 B S_n}$ ,  $SINR_{dB} = 10 \lg(SNR)_{dB}$ .

Leitwert.  $G$  为电导

$$P_n = G \int_{f_1}^{f_2} S_{n(f)} df$$

## 6.2. 工艺中的阻性噪声模型

6.2.1. 散粒噪声. 由电流的涨落引起.

$$S_{IN} = 2eI, \quad e \text{ 为电子电荷}$$

6.2.2. 热噪声.

原子运动为热电子. 符合玻尔兹曼-麦克斯韦分布

$$S_p = kT$$

$$S_p = kT = \frac{U^2}{2} / R = \frac{I^2}{2} R$$

由此功率谱密度大可以输出噪声功率为  $kT$ .

$$S_{nR} = 4kTR$$



$$S_{nG} = 4kTG$$

有噪声通过线性网络之后一般都不是白噪声

$hf \ll kT$  时. 有  $4kTR$ . 所以是最大噪声功率.

可以参考 MT2-VLC 的奈奎斯特噪声模型. 可以用二分法将电阻分成阻抗匹配的两个电阻  $R_1, R_2$ . 从而得出结论

6.2.3. 三极管中的噪声

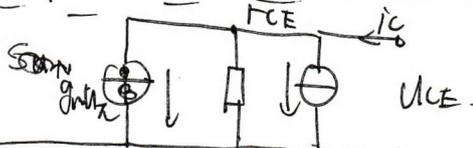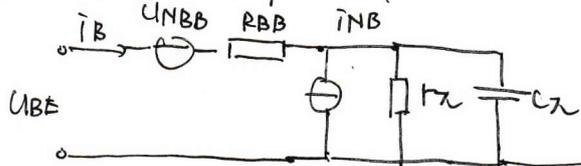

$$S_{UNBB} = 4kTR_{BB}$$

$$S_{INB} = \frac{2kT}{R_T}$$


$$S_{INC} = 2kTg_m$$

$$r_x = \frac{U_T}{I_B}$$

$$g_m = \frac{I_C}{U_T}$$

三极管中的是散粒噪声

6.2.4. 晶体管中的噪声

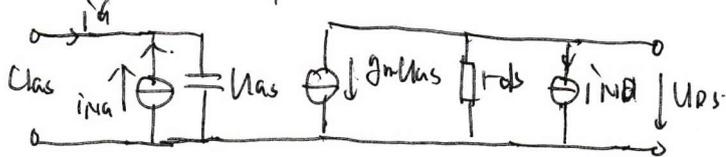

$$S_{IND} = 4kTRg_{ds}, \quad \text{和等效电路参数} \uparrow \text{特性相同. 但含义不同.}$$

$g_{ds} = g_{ds} | U_{DS} = 0$ .  $\left\{ \begin{array}{l} \text{恒流区 (可变): } 1 \\ \text{恒流区: } 2/3 \end{array} \right.$

$$S_{INA} = 4kTg_a, \quad g_a = 2g, \quad g_G = \frac{(WCas)^2}{g_{ds}}$$


关系数.  $g_a$  噪声可以认为是闪烁噪声

$$C_q = \frac{S_{QP}}{\sqrt{S_{INA} \cdot S_{IND}}} = 0.3 Pf \cdot \bar{f}$$

## 6.3. Ransch in Schaltungen.

$$S_{UNE} = \begin{pmatrix} G_1 & G_2 & G_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{UNBB} & & \\ & S_{INB} & \\ & & S_{INC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G_1^* \\ G_2^* \\ G_3^* \end{pmatrix}$$

证明这是三极管

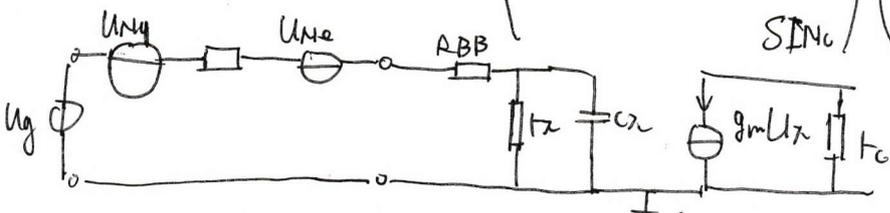

求一下三个系数。

①  $G_1 = 1$ .

② 用  $U_{\pi}$  建立方程，求解系数。

$$U(\pi) |_{U_{NE}} = \frac{r_{\pi} // \frac{1}{g_m}}{(R_g + R_{BB}) + r_{\pi} // \frac{1}{g_m}} \cdot U_{NE}$$

$$U(\pi) |_{I_{NB}} = -I_{NB} \cdot (R_g + R_{BB} // r_{\pi} // \frac{1}{g_m})$$

$$= I_{NB} \cdot \frac{(R_g + R_{BB}) \cdot r_{\pi} // \frac{1}{g_m}}{(R_g + R_{BB}) + r_{\pi} // \frac{1}{g_m}}$$

$$G_2 = \frac{r_{\pi} // \frac{1}{g_m} \cdot (R_{BB} + R_g)}{(R_g + R_{BB}) + r_{\pi} // \frac{1}{g_m}} \cdot \frac{r_{\pi} // \frac{1}{g_m}}{r_{\pi} // \frac{1}{g_m}} = -(R_{BB} + R_g)$$

③  $U(\pi) |_{I_{NC}} = \frac{1}{g_m} (i_{NC} - \frac{b \cdot U_{\pi}}{r_{CE}}) \Rightarrow g_m U_{\pi} + \frac{b}{r_{CE}} U_{\pi} = I_{NC} \Rightarrow U_{\pi} = I_{NC} \cdot \frac{1}{g_m + \frac{b}{r_{CE}}}$

$$\Rightarrow \frac{1}{g_m + \frac{b}{r_{CE}}} \cdot \frac{R_g + R_{BB}}{r_{\pi} // \frac{1}{g_m} + 1}$$

$$r_{\pi} = \frac{U_T}{I_{B1}} = \frac{U_T}{I_{CA}} = b \cdot \frac{1}{g_m}$$

$$= \frac{1}{g_m + \frac{b}{r_{CE}}} + \frac{R_g + R_{BB}}{g_m + \frac{b}{r_{CE}}} \cdot \frac{r_{\pi} \cdot \frac{1}{g_m}}{r_{\pi} + \frac{1}{g_m}}$$

$$= \frac{1}{g_m + \frac{b}{r_{CE}}} + \frac{R_g + R_{BB}}{g_m + \frac{b}{r_{CE}}} \cdot \frac{1 + r_{\pi} \cdot j\omega C_{\pi}}{r_{\pi}}$$

$$= \frac{1}{g_m} + \frac{(R_g + R_{BB})(1 + j\omega r_{\pi} C_{\pi})}{\frac{I_{CA}}{U_T} \cdot \frac{U_T}{I_{NA}}} = \frac{1}{g_m} + \frac{(R_g + R_{BB})(1 + j\omega r_{\pi} C_{\pi})}{b}$$

噪声系数  $w=0$ .

$$S_{UNe_{eq}} = S_{UNDB} \cdot |G_1|^2 + S_{UNB} |G_2|^2 + S_{UNIC} |G_3|^2$$

$$= 4kT [R_{BB} + \frac{g_m}{b} \cdot (R_g + R_{BB})^2 + \frac{g_m}{2} \cdot (\frac{1}{g_m} + \frac{R_g + R_{BB}}{b})^2]$$

6.3.2. 噪声系数

定义:  $NF = \frac{(S/N)_i}{(S/N)_o} = \frac{S_i/N_i}{S_o/N_o}$  噪声的传输系数

$$k_p = \frac{S_o}{S_i} \Rightarrow NF = \frac{N_o S_i}{N_i S_o} = \frac{N_o}{N_i k_p} = \frac{k_p N_i + N_{na}}{N_i \cdot k_p} = 1 + \frac{N_{na}}{N_i \cdot k_p} = 1 + \frac{N_{na}}{N_o} = 1 + \frac{P_{ne}}{P_{sig}}$$


这里  $N_{na}$  是加性噪声,  $N_e$  是输入端的加性噪声,  $N_e \cdot k_p = N_{na}$ .

同样  $N_i$  即为  $N_{sig}$  定义为输入信号在  $R_{in}$  的输出最大功率.  $\rightarrow kTB$ .

对于无源电阻


$$NF = \frac{N_o}{k_{pm} \cdot N_i} = \frac{kTB}{k_{pm} \cdot kTB} = \frac{1}{k_{pm}} = L$$

对于放大器, 噪声系数为  $F$ .  $NF = F_{dB}$

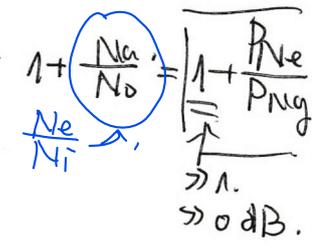

PA-01.

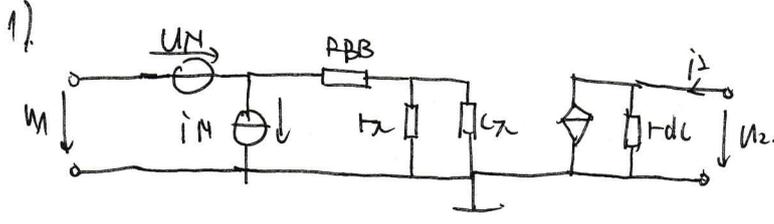可以用电阻源或由电压源代替噪声  
 若输入电阻 \$R\_g\$ 无穷大 \$\rightarrow U\_{IN}\$ 无效, \$I\_{IN}\$ 有效  
 短路 \$\rightarrow U\_{IN}\$ 有效, \$I\_{IN}\$ 无效  
 之所以没有算两次, 是因为他们具有相关性.  
 计算中可以像向量一样打分为 1.



$$2) \begin{pmatrix} S_{UIN} & S_{IIN} \\ S_{IN} & S_{IN} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} & G_{13} \\ G_{21} & G_{22} & G_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{UNBB} & 0 & 0 \\ 0 & S_{INB} & 0 \\ 0 & 0 & S_{INC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G_{11}^* & G_{21}^* \\ G_{12}^* & G_{22}^* \\ G_{13}^* & G_{23}^* \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} G_{11} S_{UNBB} & G_{12} S_{INB} & G_{13} S_{INC} \\ G_{21} S_{UNBB} & G_{22} S_{INB} & G_{23} S_{INC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G_{11}^* & G_{21}^* \\ G_{12}^* & G_{22}^* \\ G_{13}^* & G_{23}^* \end{pmatrix}$$

\$G\_{1.1}, G\_{1.2}, G\_{1.3}\$ 已经求过, Vorlesung 的分析. 注意一下方向和 Vorlesung 相反.

$$\begin{cases} G_{11} = -1 \\ G_{12} = R_{BB} \\ G_{13} = \left[ \frac{1}{g_m} + \frac{R_{BB}}{b} (1 + j\omega C_x) \right] \end{cases} \begin{cases} G_{21} = 0 \\ G_{22} = 1 \\ G_{23} = \frac{1 + j\omega C_x}{b} \end{cases}$$

开短路 \$\rightarrow\$ 短路, \$i\_{IN} = 0\$, 电路开路. \$U\_{IN}\$ 和 \$I\_{IN}\$ 不流向电流.

\$i\_{IN}\$ 和 \$i\_{INB}\$ 对电流无方向, 由于 \$i\_{INB}\$ 是 \$I\_x\$ 的受控源, 所以 \$i\_{IN}\$ 和 \$i\_{INB}\$ 都是流过 \$I\_x / j\omega C\_x\$ 的电流

$$U_x = \frac{-i_{IN}}{g_m} = -i_{IN} \cdot \frac{I_x}{1 + I_x j\omega C_x}$$

$$\frac{i_{IN}}{i_{INB}} = \frac{1 + I_x j\omega C_x}{I_x \cdot g_m} = \frac{1 + j\omega C_x \cdot I_x}{b}$$

$$3) S_{UM} = |G_{11}|^2 \cdot S_{UNBB} + |G_{12}|^2 \cdot S_{INB} + |G_{13}|^2 \cdot S_{INC} = 2.17 \times 10^{-18} \text{ V}^2/\text{Hz}$$


$$= |G_{11}|^2 \cdot 4kT R_{BB} + |G_{12}|^2 \cdot 4kT \cdot \frac{g_m}{2b} + |G_{13}|^2 \cdot 4kT \cdot \frac{g_m}{2}$$

$$S_{IN} = |G_{21}|^2 \cdot 4kT R_{BB} + |G_{22}|^2 \cdot 4kT \cdot \frac{g_m}{2b} + |G_{23}|^2 \cdot 4kT \cdot \frac{g_m}{2} = 7.9 \cdot 3 \times 10^{-24} \text{ A}^2/\text{Hz}$$

$$S_{UT} = |G_{11} \cdot G_{21}^*| S_{UNBB} + |G_{12} \cdot G_{22}^*| S_{INB} + |G_{13} \cdot G_{23}^*| S_{INC} = | -0.873 - j \cdot 12.6 | \times 10^{-21} \text{ W/Hz}$$

$$S_{IUM} = S_{IUN}$$

PA-02.

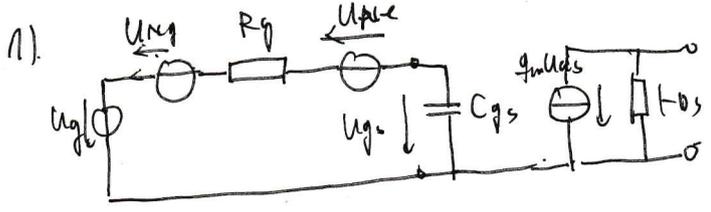

$$2) \underline{C}_{igs} | \underline{C}_{ing} = \frac{j\omega C_{gs} \cdot \underline{U}_{ng}}{R_g + j\omega C_{gs}} = \underline{C}_{ine}$$

$$\underline{G}_{12} = j\omega C_{gs} \quad \underline{G}_{11} = \frac{-R_g \omega}{j\omega C_{gs}}$$

$\underline{S}_{AD} = \underline{C}_{\eta} \cdot \sqrt{S_{\alpha} \cdot S_{\beta}}$   
我们通常将和大的变量单独作为不相关变量。

$$\begin{pmatrix} S_{UN} & S_{UI} \\ S_{IU} & S_{IN} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{G}_{11} & \underline{G}_{12} \\ \underline{G}_{21} & \underline{G}_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} S_{INA} & S_{AD} \\ S_{AD}^* & S_{IND} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{G}_{11}^* & \underline{G}_{21}^* \\ \underline{G}_{12}^* & \underline{G}_{22}^* \end{pmatrix}$$

$$S_{UN} = \begin{pmatrix} \underline{G}_{11} \cdot S_{INA} + \underline{G}_{12} \cdot S_{AD}^* & \underline{G}_{11} \cdot S_{AD} + \underline{G}_{12} \cdot S_{IND} \\ \dots & \dots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{G}_{11}^* & \underline{G}_{21}^* \\ \underline{G}_{12}^* & \underline{G}_{22}^* \end{pmatrix}$$

$$= |\underline{G}_{11}|^2 \cdot S_{INA} + 2 \cdot \text{Re} \{ \underline{G}_{11}^* \underline{G}_{12} \cdot S_{AD}^* \} + |\underline{G}_{12}|^2 \cdot S_{IND}$$

$$= \left| \frac{1}{g_m} \right|^2$$

这里推导一下。  $\underline{G}_{12}$  其实和  $\underline{V}_{oleasy}$  不太相同。

$$\underline{U}_{gs} = \frac{i_N}{g_m} = \underline{C}_{ine} \cdot \frac{j\omega C_{gs}}{R_g + j\omega C_{gs}} \rightarrow \frac{\underline{C}_{ine}}{i_N} = \frac{1}{g_m} \cdot \frac{1}{1 + R_g j\omega C_{gs}}$$

3) 代入求  $A^2$ .  $1.26 \times 10^{-18} \frac{V^2}{Hz}$


4)  $T = 1 + \frac{S_{une}}{S_{ung}} = 2.57$

NF =  $10 \lg T = 4.11 \text{ dB}$

5)  $\text{SNR}_{dB} = 10 \lg \text{SNR} = 46 \text{ dB}$   $\text{SNR} = \frac{v P_2}{v(P_g + P_{ng})} = \frac{\frac{A_y^2}{2} / R}{P \cdot (S_{ung} + S_{une})} = 48.43$

$\Rightarrow \text{SNR}_{dB} = 46 \text{ dB}$  有效信噪比。

RA-03.

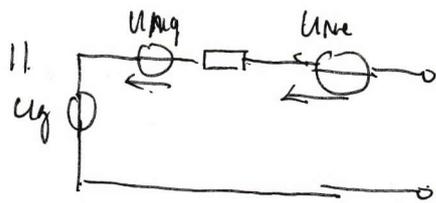

$$2) \underline{S}_{une} = \begin{pmatrix} \underline{G}_1 & \underline{G}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{UN} & S_{UI} \\ S_{IU} & S_{IN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{G}_1^* \\ \underline{G}_2^* \end{pmatrix}$$

$$\underline{G}_1 = -1 \quad \underline{G}_2 = -R_g \rightarrow \underline{S}_{une} = S_{UN} + R_g^2 \cdot S_{IU} + 2R_g \cdot \text{Re} \{ S_{UI} \}$$

$$= 2.3 \times 10^{-18} \frac{V^2}{Hz}$$

3)  $F = 1 + \frac{S_{une}}{S_{ung}} = 3.87$ .  $10 \lg F = 5.84 \text{ dB}$

4)  $\text{SNR}_{dB} = \frac{A^2 |g_m|^2}{B(S_{ung} + S_{une})} = 47.1 \text{ dB}$